ใบงานที่ 8

ADC/DAC

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

- 1. สาย USB
- บอร์ด ESP32
- 3. ตัวความต้านทานที่มีค่า 40k 50k ohms
- 4. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10k Ohms

วงจร

ให้นิสิตต่อวงจรแบ่งแรงดัน โดยใช้ตัวต้านทานค่าคงที่ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานปรับค่าเพื่อทำให้แรงดันตก คร่อมที่ตัวต้านทานปรับค่าได้มีค่าไม่เกิน 1.1V

ขาของ ADC1 CH#4 เป็นขา GPIO32 ขาของ ADC1 CH#5 เป็นขา GPIO33

** ข้อควรระวัง เนื่องจาก ADC ของ ESP32 ไม่สามารถทนแรงดันได้เกินกว่า 1.1V

การใช้งาน ADC แบบ One short

1. โค้ดส่วนของการ include header

2. โค้ดในส่วนของ app_main โดยกำหนดใช้งาน ADC#1 จากนั้นกำหนด CHANNEL ที่ต้องการเพื่ออ่านค่า จากขานั้นๆ

บรรทัดที่ 12 เป็นการสั่งให้ ADC อ่านค่าและเก็บผลลัพท์ที่ได้ลงในตัวแปร adc_raw

3. ทำการปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้และสังเกตค่าที่อ่านได้จาก monitor

ใบงานท้ายการทดลอง

ให้นิสิตเขียนโค้ดอ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ โดย

- เมื่อค่าตัวต้านทานมีค่าน้อยที่สุด (หมุนมาทางซ้ายสุด) ให้ MCU สร้างสัญญาณ PWM เพื่อหมุน servo motor ไปที่มุม -90 องศา
- หากค่าตัวต้านทานมีค่ามากที่สุด (หมุนไปทางขวาสุด) ให้ MCU สร้างสัญญาณ PWM เพื่อหมุน servo motor ไปที่มุม 90 องศา
- เก็บภาพหน้าจอจากออสซิลโลสโครปใส่ในผลการทดลองด้วย